

Laboratorium nr 1 — grupa 2, zestaw zadań

Małgorzata Michalczyk, Karol Jabłoński, Piotr Krauze, Krzysztof Mazur

30 marca 2020

1 Bramka XOR (10 punktów)

zad1(a,b,c)

Wejścia: 1-bitowa liczba a, 1-bitowa liczba b

Wyjścia: 1-bitowa liczba c

Napisz w języku Verilog moduł o nazwie 'zad1' o dwóch jednobitowych wejściach *a* oraz *b* oraz wyjściu *c*. Na wyjściu *c* ma być generowana alternatywa wykluczająca (XOR) wejść *a* i *b*.

2 Translator kodu ZM na U2 (40 punktów)

zad2(a,b)

Wejścia: 4-bitowa liczba a

Wyjścia: 4-bitowa liczba b

Napisz w języku Verilog moduł o nazwie 'zad2', który będzie translatorem kodu binarnego. Wejściem będzie 4-bitowa liczba *a* w kodzie znak-moduł (ZM), a wyjściem 4-bitowa liczba *b* w kodzie uzupełnienia do 2 (U2).

3 Poszukiwanie ostatniego zera (90 punktów)

zad3(a,b)

Wejścia: 8-bitowa liczba a

Wyjścia: 3-bitowa liczba b

Zadaniem modułu jest podać jako *b* pozycję ostatniego (najbardziej znaczącego, o największym numerze) zera w *a*. W przypadku braku zer stan wyjścia dowolny. Bity numerowane są następująco:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

4 Potrójna redundancja modularna (40 punktów)

zad4(a,b,c,y)

Wejścia: 1-bitowe liczby a, b i c

Wyjścia: 1-bitowa liczba y

Moduł ma pełnić funkcję potrójnej redundancji modularnej (ang. Triple Modular Redundancy). W tego typu układach założeniem jest, że na wejścia *a*, *b* i *c* podane są wyniki

działania trzech redundantnych systemów. Zadaniem projektowanego modułu jest podać na wyjściu wynik wskazywany przez większość redundantnych systemów.

Przykład 1: Pierwsze i drugie urządzenie wskazały odpowiednio na wejściach **a**, **b** stan 1, trzecie urządzenie wskazało wynik przeciwny. Na wyjściu modułu powinien pojawić się stan 1.

Przykład 2: Pierwsze i trzecie urządzenie wskazały odpowiednio na wejściach **a**, **c** stan 0, trzecie urządzenie wskazało wynik przeciwny. Na wyjściu modułu powinien pojawić się stan 0.

5 Transmisja odporna na błędy

Celem następnych dwóch zadań jest stworzenie jednokierunkowego systemu transmisyjnego pomiędzy dwoma urządzeniami przesyłającego 4-bitowe dane **d** (4 linie danych) oraz 4 dodatkowe bity parzystości **p**. Linie **d** i **p** uszeregowane są w następujący sposób:

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| p3 | p2 | p1 | p0 | d3 | d2 | d1 | d0 |

System ten ma być odporny na awarię jednej dowolnej linii.

Poszczególne bity parzystości są wyznaczane na podstawie odpowiednich par linii danych, zgodnie z poniższymi rysunkiem. Bit parzystości przyjmuje wartość 1, jeśli suma jedynek we wskazanej parze bitów jest nieparzysta.

| | | |
|----|----|------------------|
| d0 | d1 | \Rightarrow p0 |
| d2 | d3 | \Rightarrow p1 |

\Downarrow \Downarrow
 p2 p3

Zakładając, że następuje maksymalnie jedno przekłamanie i bazując na tym które bity parzystości się nie zgadzają można określić które przekłamanie wystąpiło i je skorygować. Jeśli przekłamanie jest bit danych to przekłamanie są zawsze 2 bity parzystości. Jeśli przekłamanie jest bit parzystości to tylko on jest błędny.

Przykłady

Transmitowana są dane (**d3 d2 d1 d0**) = 0001, po wyznaczeniu czterech bitów parzystości kod wszystkich linii jest następujący:

(**p3 p2 p1 p0 d3 d2 d1 d0**) = 01010001.

Jeśli w wyniku transmisji otrzymamy błędny kod 01010**1**01 to na podstawie bitów danych wyznaczone zostaną bity parzystości 00**11**. Analizując sposób wyznaczania bitów parzystości łatwo można się domyślić, że musiał być uszkodzony bit danych **d2**, bo jest on kontrolowany przez bity parzystości **p1** i **p2**.

5.1 Enkoder (50 punktów)

zad5a(a,b)

Wejścia: 4-bitowa liczba **a**

Wyjścia: 8-bitowa liczba **b**

Napisz moduł o nazwie 'zad5a' zamieniający 4 bity danych, wejście **a**, na 8-bitowy kod linii, wyjście **b**.

5.2 Dekoder (120 punktów)

`zad5b(a,b)`

Wejścia: 8-bitowa liczba `a`

Wyjścia: 4-bitowa liczba `b`

Napisz moduł o nazwie `'zad5b'` zamieniający 8-bitowy kod linii, wejście `a`, na 4-bity danych `b`. Dekoder ten musi dawać poprawne wyniki dla braku przekłamań na liniach, lub jednego przekłamania.

Wysyłając zadanie `'zad5b'` należy się upewnić, że w tym samym pliku jest też kod rozwiązania `'zad5a'`.